
お菓子ディスペンサー 回路図

同じ名前の緑のラベルどうしがつながっています。GNDはすべて共通です。

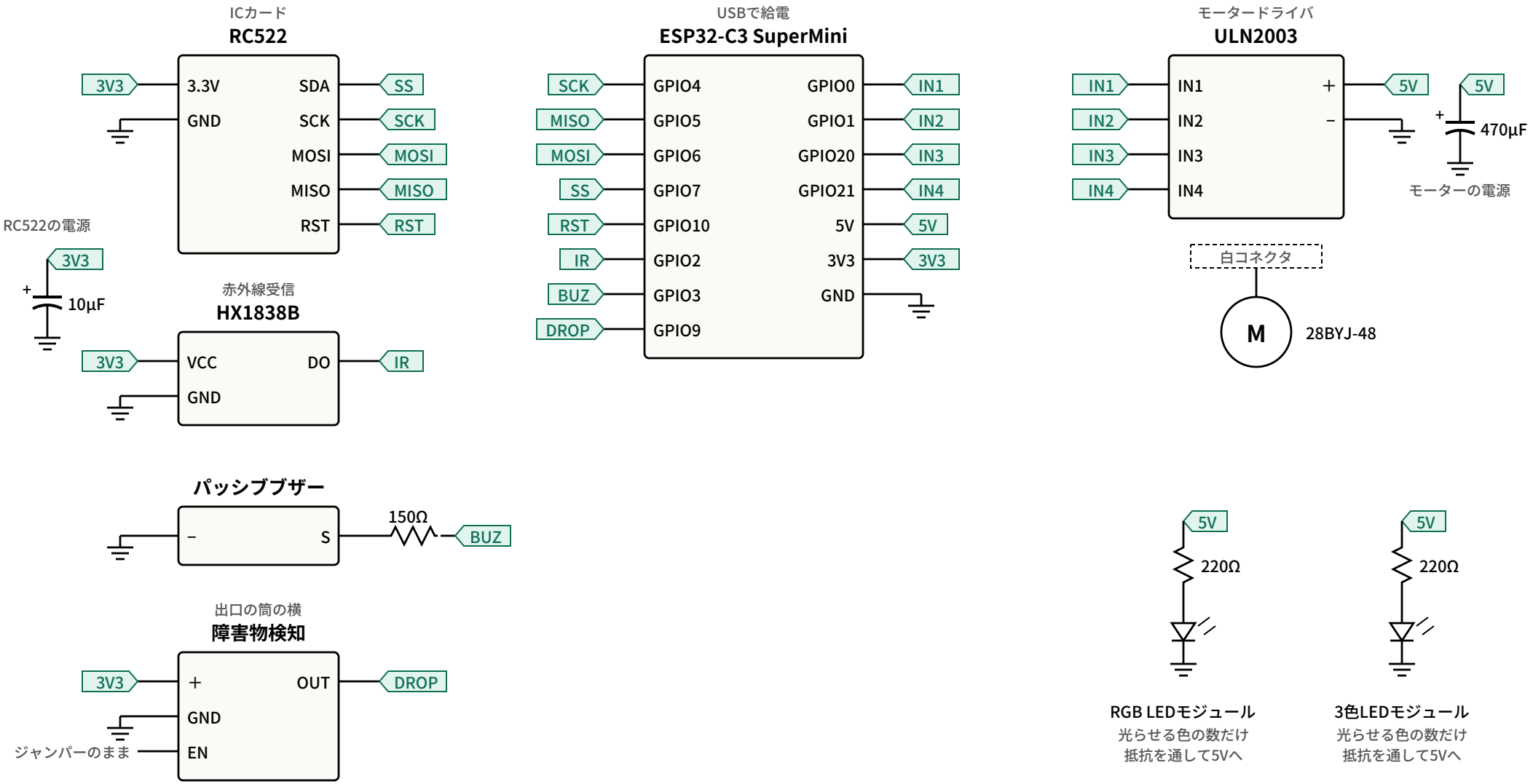

- RC522、赤外線受信、障害物センサーの電源は3.3V（5Vにつながない）
- GPIO9は起動時にLOWだと書き込みモードになるので、出口の筒が空の状態で電源を入れる
- コンデンサは＋側を電源へ。ULN2003の電源は5V（USBのVBUS）
- LEDはESP32のピンを使わず常時点灯（例：水色＝G＋B）